

～ サマースクール in 大野公民館 ～

光と音楽をコントロールして遊んでみよう♪

せいさくマニュアル

～ 目次 ～

[1] 部品表 … P.2

[2] 組み立て方 … P.3

[3] 動作かくにん・そうさ方法 … P.10

[4] 配線図 … P.12

[5] 解説 … P.12



注意事項！！


- (1) 部品のリード線で、自分や他人の肌を刺さないよう注意してください。
リード線の先は針のように細くありませんが、強く肌に刺すとケガをします。
- (2) 電池ボックスの端子の(+)と(-)に金属を触れないでください。
金属によりショート(短絡)し、大きな電流が流れ、
電池が発熱してヤケドすることがあります。
- (3) マイコン・赤外線受光デバイス・赤色 LED・電池には極性(差す向き)
があります。逆に差すと部品が壊れてしまいますので注意して下さい。

[1] 部品表

NO.	写真	部品名	数量	部品記号 (型名)
1		・赤外線受光デバイス	1	(PL-IRM2161-C438)
2		・コンデンサー 1 μ F	3	C1、C2、C3
3		・1k Ω 抵抗(茶・黒・赤)	3	R1、R2、R3
4		・220 Ω 抵抗(赤・赤・茶)	8	R4、R5、R6、R7、 R8、R9、R10、R11
5		・赤色 LED	8	D1、D2、D3、D4、 D5、D6、D7、D8
6		・押しボタンスイッチ	1	小型タクトSW
7		・マイコン	1	(ATMEGA168)
8		・ブレッドボード	1	(ワイヤー 付き)
9		・スイッチ付き電池ボックス	1	(SBH-431-1AS150)
10		・単4電池	3	
11		・スピーカー(8 Ω)	1	

・プログラム : kyousitu_24_3 ピンク・シール

●ブレッドボードの説明

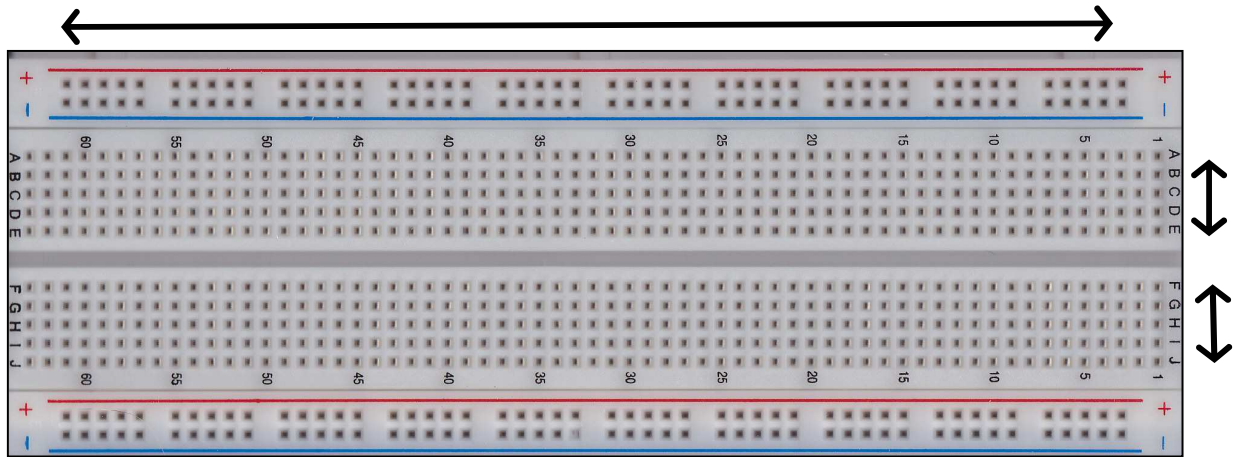

たて方向にA~E、F~Jの記号と、横方向に1,5,10・・・と番号が打ってあります。

+ (赤色)、- (青色) はそれぞれ、穴の内部で 横方向 に全てつながっています。
真ん中の溝をはさんで 上下それぞれ、たてに並んだ穴 5つ(A~E、F~J) が内部でつながっています。

この穴に部品やワイヤーを差すことで、LEDが光ったりスピーカーから音が出たりします。

以下では、部品やワイヤーの差す位置を、ブレッドボード上の横方向の位置(1~63)と、たて方向の位置(A~J)記号の組み合わせで示しています。

例 62 E ⇔ 60 G




横方向 62 たて方向 E の穴にリード線の片側を、
横方向 60 たて方向 G の穴にもう一方のリード線を差す。

!! 以下の作業では、丸シールが上になるようにしてブレッドボードを置いて下さい。

(1) マイコンを差します。(差す向きに注意!)


リード線が浮かないよう、しっかり押し込みます

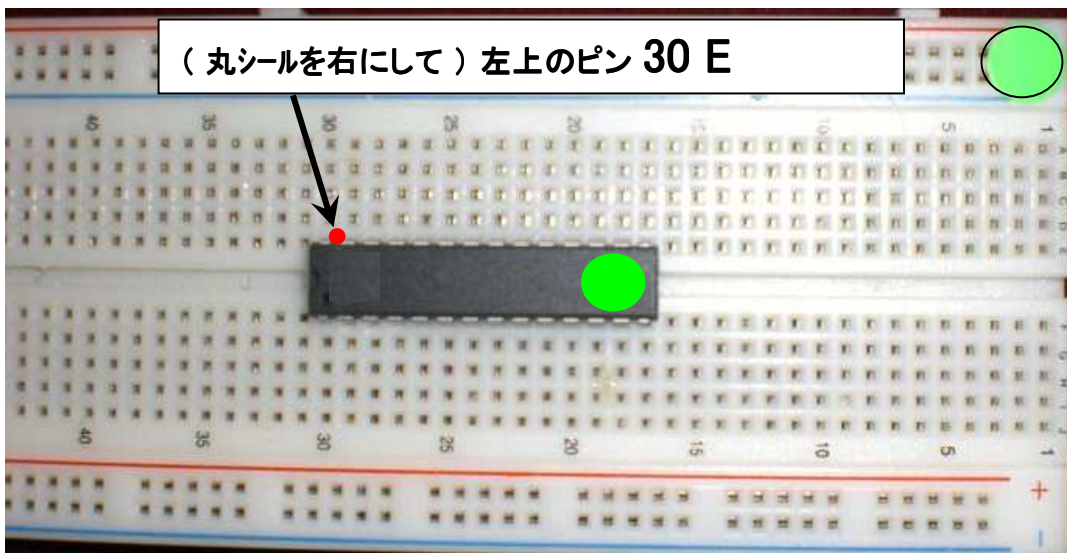


(2) 220 Ω 抵抗をリード線を曲げてから差します。(計 8本)
 (赤・赤・茶)




リード線の上側は、2穴ずつ飛ばして差します。

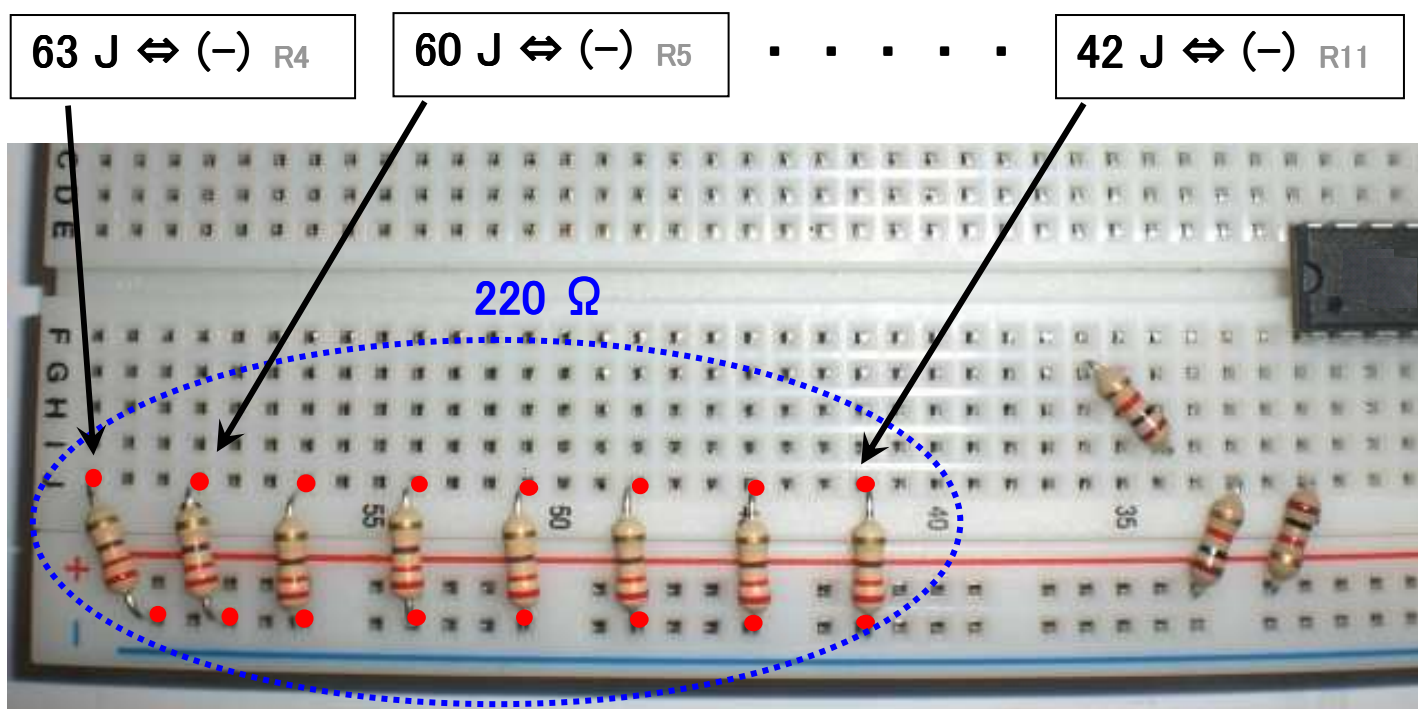

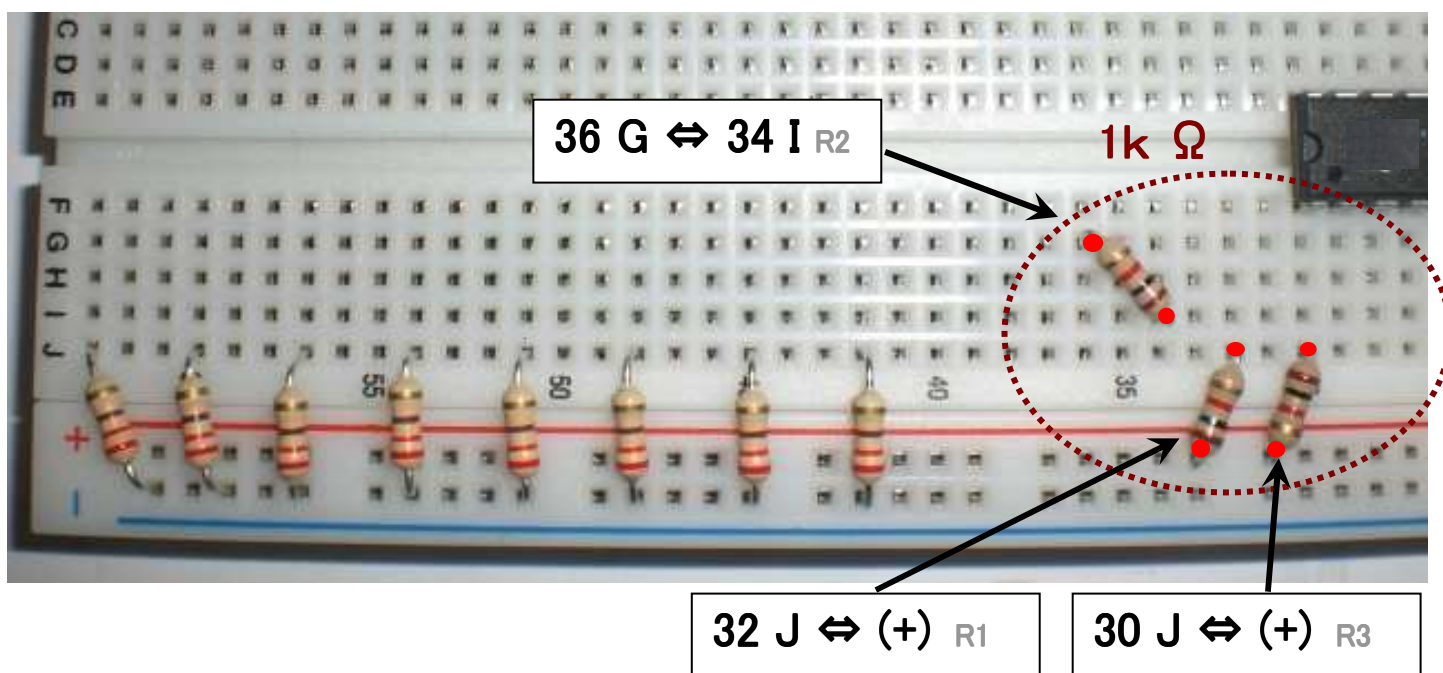(3) 1k Ω 抵抗をリード線を曲げてから差します。(計 3本)
 (茶・黒・赤)



33 H ⇔ 32 G C1

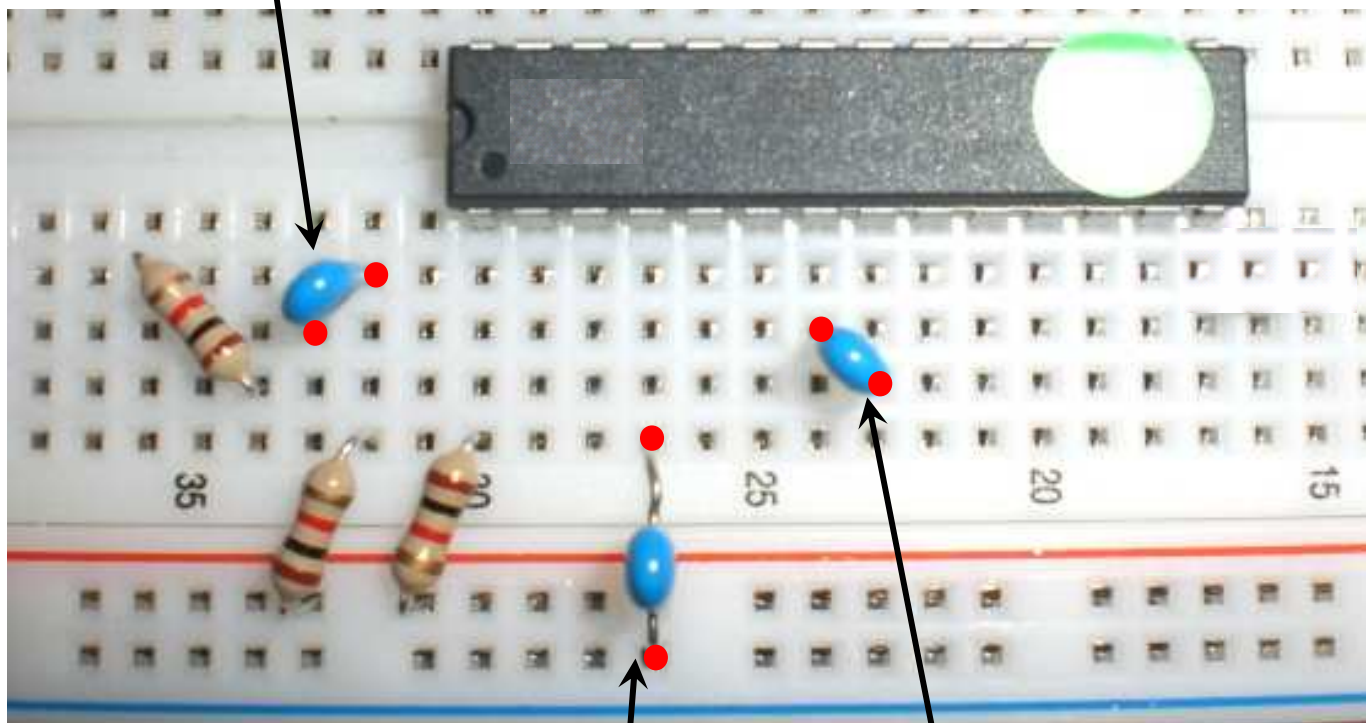


27 J ⇔ (-) C2

24 H ⇔ 23 I C3

27 J ⇔ (-) に差すものはリード線の かんかくを広げます

(色)	(本数)
オレンジ	1
緑(水)	2
青	2
茶	1

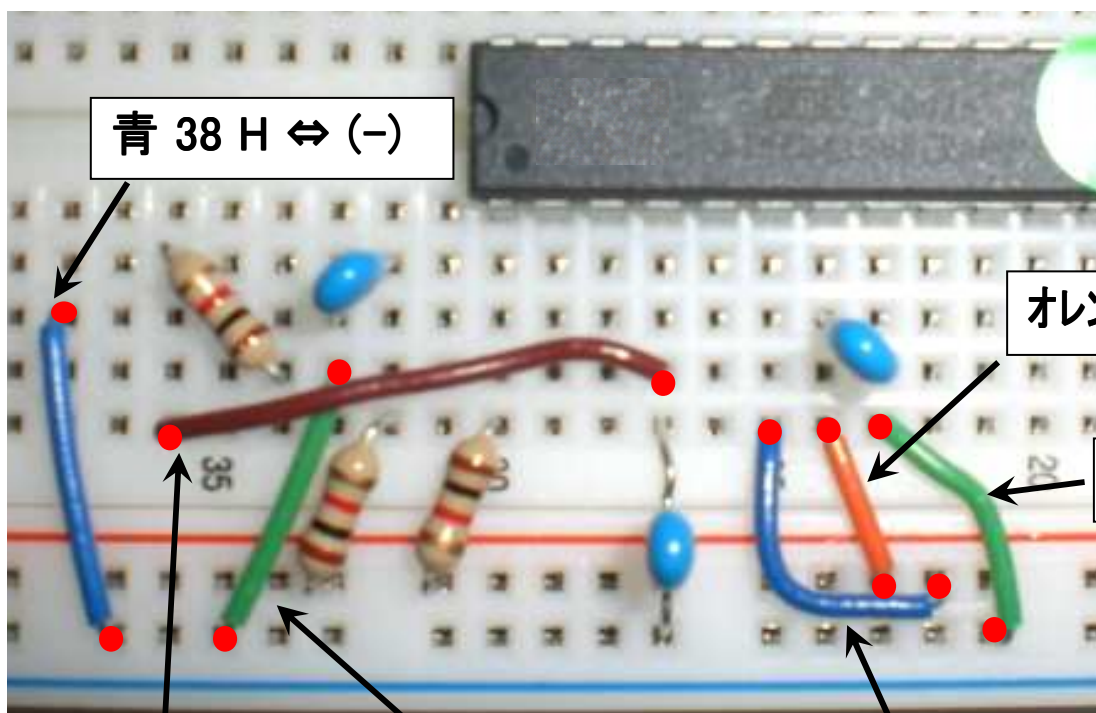

青 38 H ⇔ (-)

オレンジ 24 J ⇔ (+)

緑 23 J ⇔ (-)

茶 36 J ⇔ 27 I


緑 33 I ⇔ (-)

青 25 J ⇔ (+)

青ワイヤーはあらかじめ 直角に曲げてから差します


(6) LED を差します。(計 8本、 差す向きに注意！)

1穴ずつ飛ばして差します。

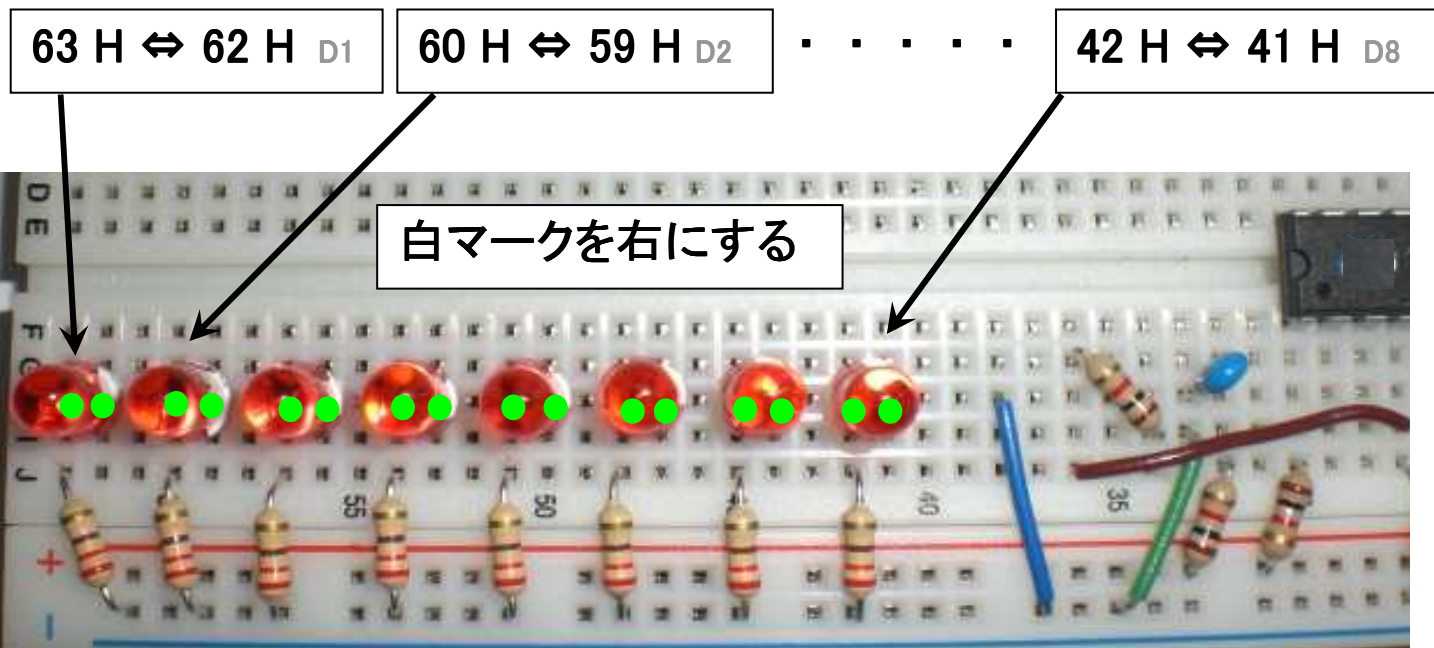

(7) 長い 緑色(水色)ワイヤー線(125mm) 3本を差します。


ワイヤーが浮かないように、差した先を指でしっかり押さえます。

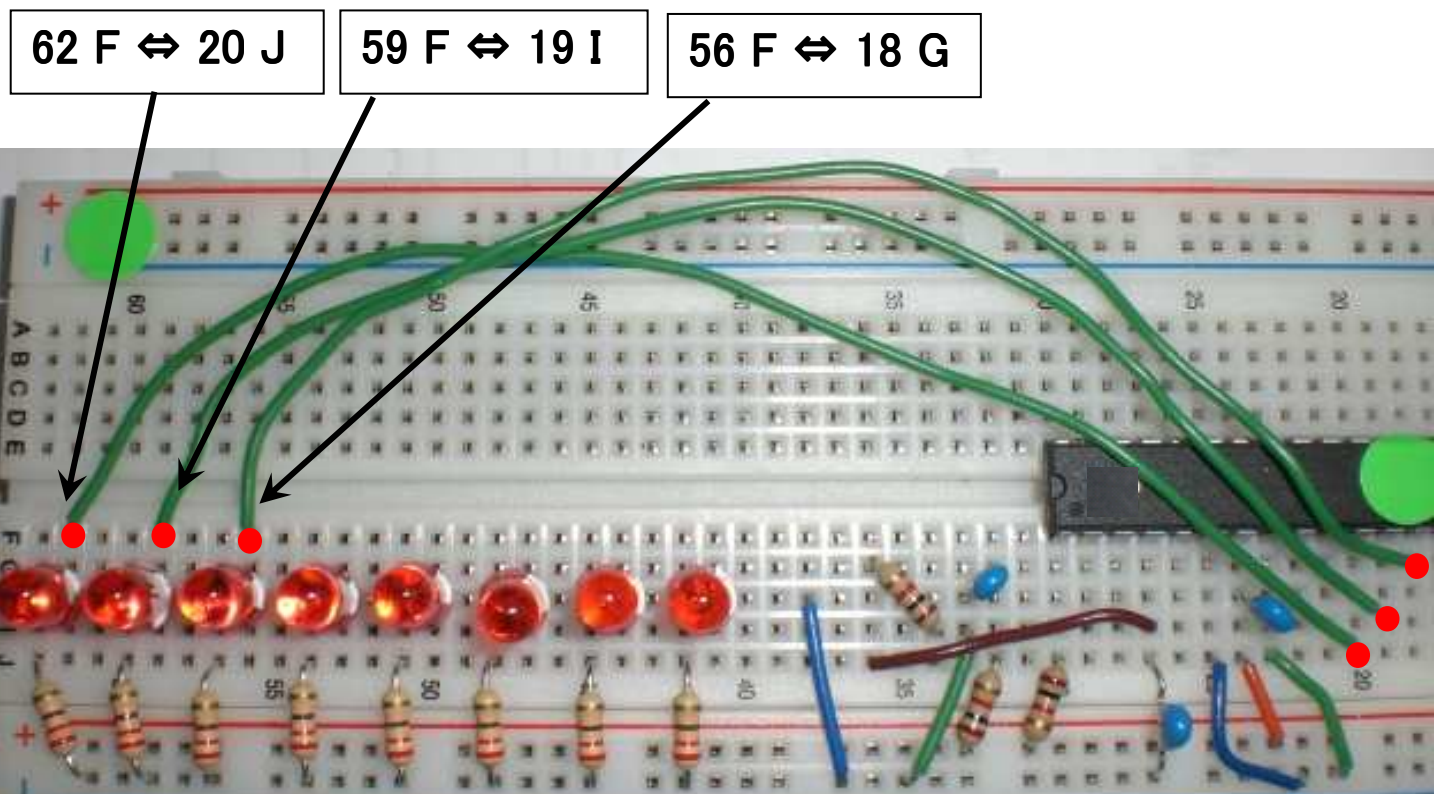

(8) 長い 黄色ワイヤー線 (100mm) 2本を差します。

53 F ⇔ 17 A

50 F ⇔ 18 B

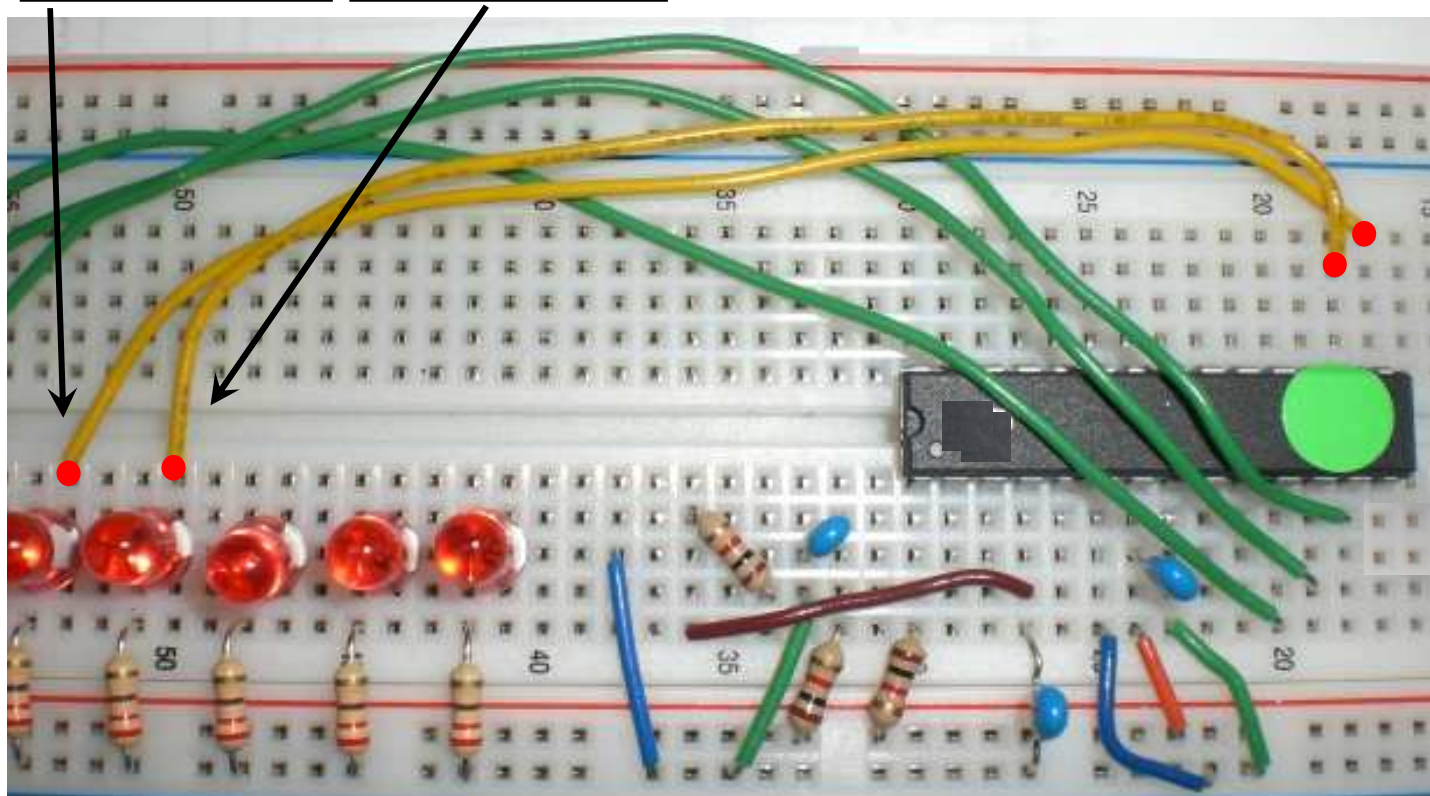


(9) 長い オレンジ色ワイヤー線 (75mm) 3本を差します。

47 F ⇔ 19 A

44 F ⇔ 20 B

41 F ⇔ 21 C

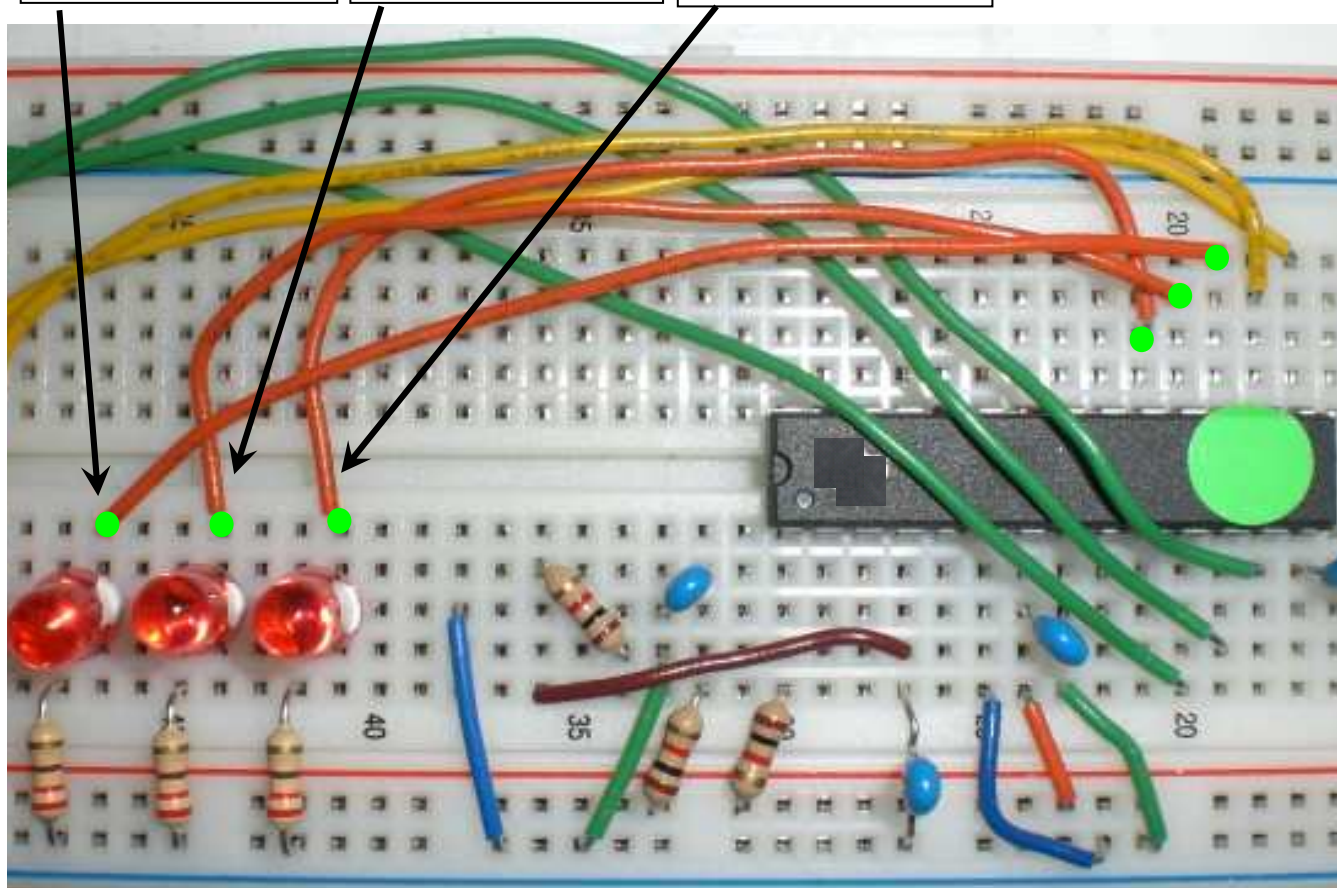


(10) 押しボタンスイッチ、赤外線受光デバイスを差します。(差す向きに注意!) P.8

・押しボタンスイッチ
(リード線が出ている面を上下にする)

・赤外線受光デバイス
(丸ポチを手前にする。
差したら丸ポチを上に向ける)

38 E ⇔ 36 E ⇔ 36 F ⇔ 38 F (SW2)


34 F ⇔ 33 F ⇔ 32 F

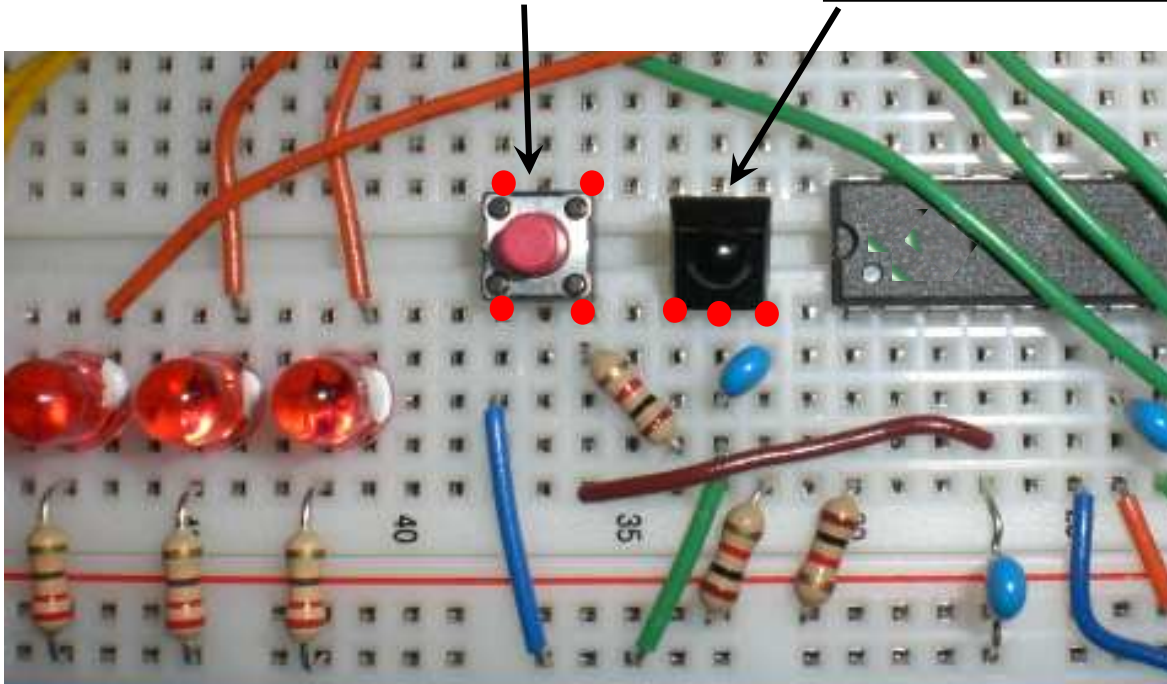

(11) 電池ボックスに電池を3本入れます。
(電池の向きに注意! スプリングの付いている方がマイナス(-)側)




(12) スピーカーのピン、電池ボックスのピンを差します。(差す向きに注意!)

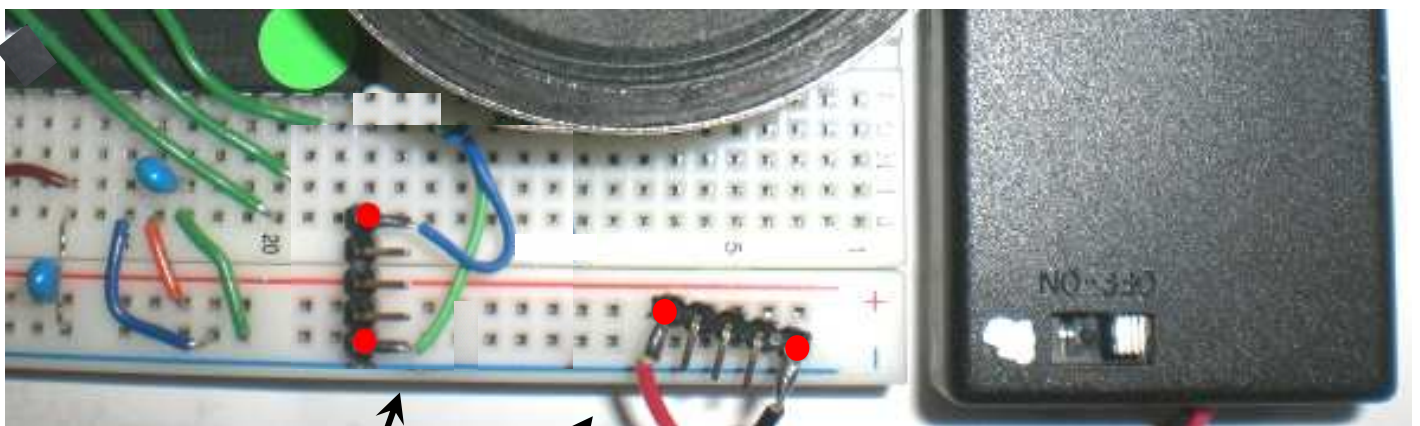

スピーカー 17 J ⇔ (-)

電池 (+) ⇔ (-)

電源スイッチ
(白色を近づけると ON です)

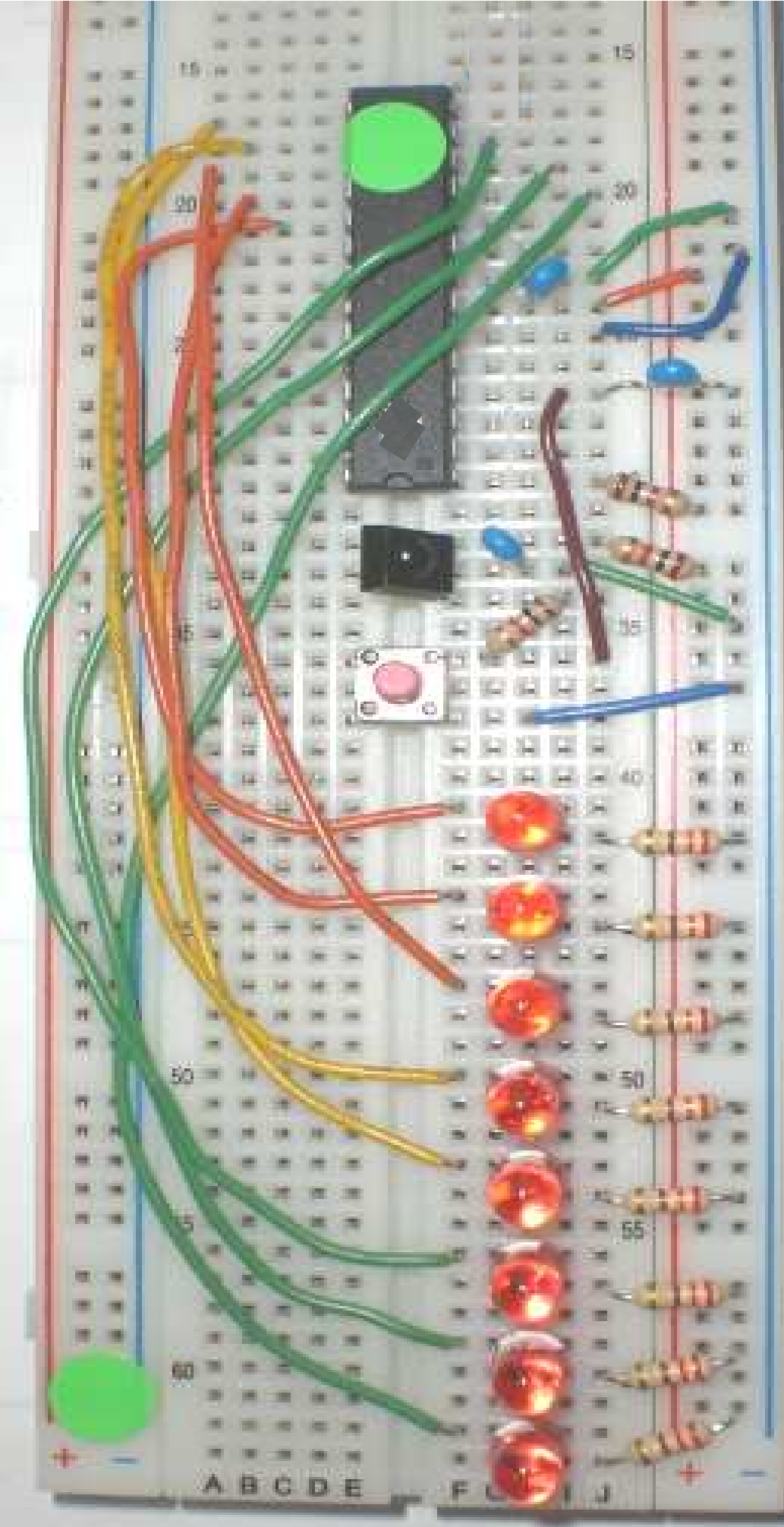

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

全体の部品配置の様子

●動作かくにん(本機は、組み立て直後は「動作かくにんモード」になっています)


(1) 電池の向き、つなぎ方([2] (11)、(12))を再かくにんしてから、スイッチを入れます。

- (2) ① 8ヶのLEDが 1秒かんかくで点めつしスピーカーから「低い音」が出ることをかくにん。
 ② スイッチを押し続けた時に LEDの点めつがなくなり「高い音」に変わることがかくにん。
 ③ リモコンキーを押し続けた時に LEDの点めつがなくなり「高い音」に変わることがかくにん。

- ・LEDが点灯しない場合 → 電池の向き、電池ボックスの配線、LEDの向き、LED周辺の配線、マイコンのピンのそうにゆうをかくにん。
- ・LED 8ヶが同時に点灯しない場合 → 青色ワイヤーが 25 J ⇔ (+) に刺さっているかをかくにん。
- ・音が鳴らない場合 → 電池の向き、電池ボックスの配線、スピーカーの配線をかくにん。
- ・LEDが 1秒かんかくで点めつしない場合、最初から「高い音」の場合
- ・リモコンキーで操作できない場合 → スイッチ、赤外線受光デバイスからマイコンまでの配線をかくにんします。

(4) 以上で動作かくにんは終了です。電源スイッチを切ります。

●そうさ方法

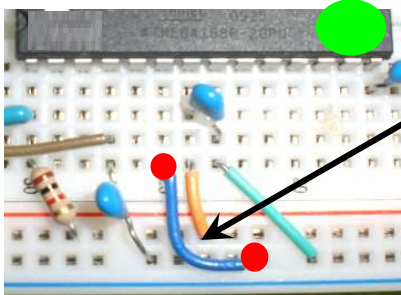

青色ワイヤーを 25 J ⇔ (+) から 25 J ⇔ (-) にして、「動作かくにんモード」から「通常モード」に切り替え、電源スイッチを入れます。

*** スイッチを押すのとリモコンのキーを押すのは同じですが、
 まずはスイッチで そうさして下さい ***

スイッチを押すことで、大きく分けると以下の3つの動作をします。

- 動作モードの切り替え (一番左の LEDが点灯している時)
- LED点めつや音楽えんそうの速さを変える (1つの動作モードに入っている時)
- 1つの動作モードから抜けて(1)に戻る (スイッチを 2秒以上、押し続ける)

例: スイッチを2回押す → 動作モード2を実行します

- ① “ビッピ”と鳴り、一番左のLEDが 5秒間だけ点灯しますから、
下表の動作モードの回数だけスイッチを押します。
- ② すると、押した回数だけ 右側から順番に LEDが点灯していきます。
- ③ 5秒後にスイッチが入力出来なくなり、
LED が 3回 点滅し“ピピピ”と鳴り各動作モードに入ります。

(2) LED点めつや音楽えんそうの速さを変える

ある1つの動作モードに入っている時、5段階で速さが切り替わります。

速さ3 → 速さ2 → 速さ1 → 速さ5 → 速さ4 → 最初に戻る

(3) 1つの動作モードから抜けて(1)に戻る(スイッチを 2秒以上、押し続ける)

リモコンは反応がにぶいので 6秒くらい押し続けて下さい。

(1) 動作モード変える(一番左のLEDが点灯している時)



(2) 速さを変える




LEDの点灯数	内容	5だんかい切り替え
0	ゆらゆらとした LED点めつ	
1	パターン(1) LED点めつ	LED点めつ速さ変わる
2	パターン(2) LED点めつ	LED点めつ速さ変わる
3	曲目(1)えんそう	えんそうの速さ変わる
4	曲目(2)えんそう	えんそうの速さ変わる
5	ランダムLED点めつ・ランダム音楽えんそう	

スイッチでの動作をかくにん出来たら、リモコンキーで操作して下さい。

(キーはどれを押しても同じです。)


1つの動作モードから抜ける時、リモコンは反応がにぶいので 6秒くらい押し続けて下さい。

[4] 配線図

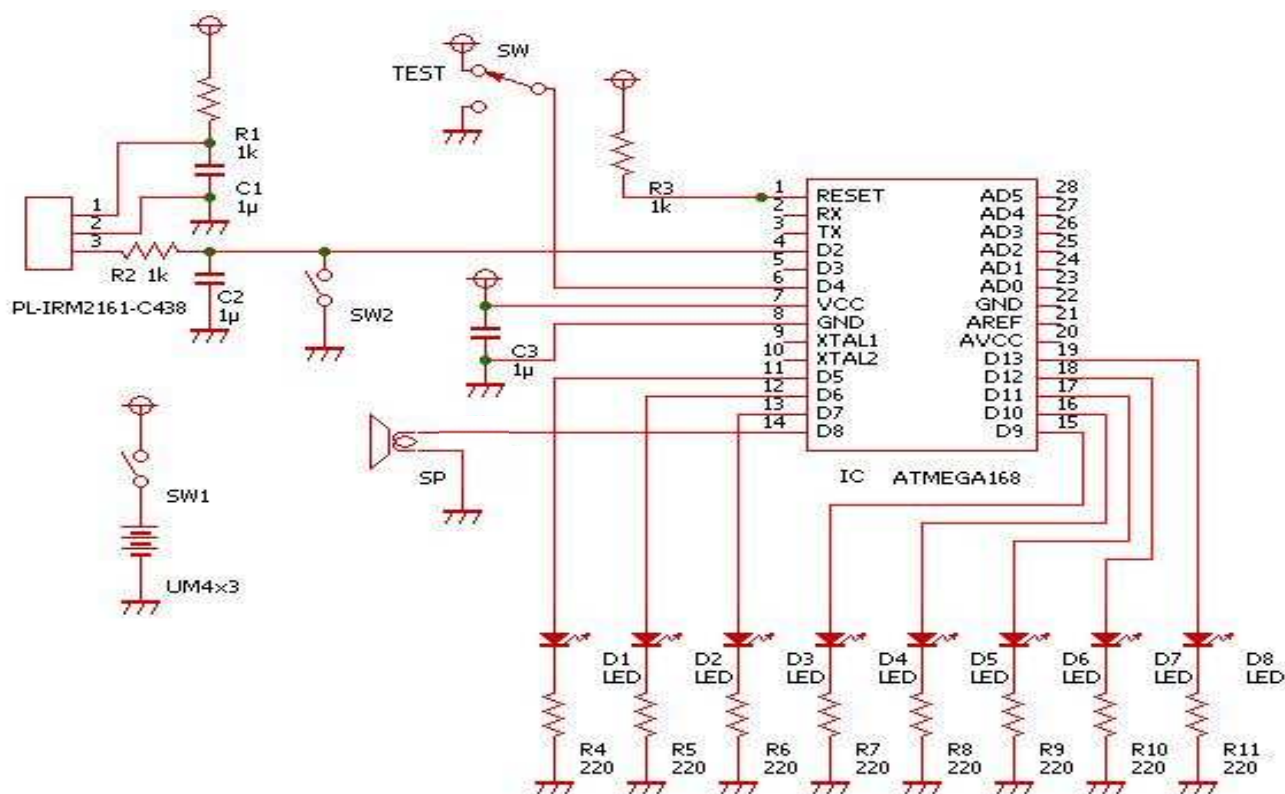

[5] 解説

(5-1) LEDの使い方

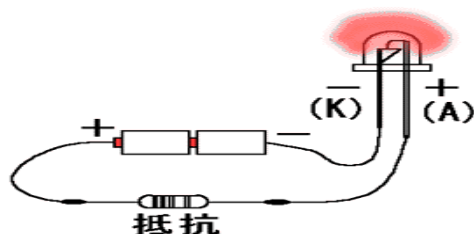

LEDも電球と同じように、電圧を加えると光ります。ただし、そのままだと電流が流れすぎてLEDが壊れてしまいます。そこで、図のように抵抗を入れます。この電流をせいげんする(おさえる)抵抗を、電流せいげん抵抗と言います。

LEDにかかる電圧・LEDに流したい電流・電流せいげん抵抗の関係は、次の様な式で求められます。

$$\text{電流せいげん抵抗 } R(\Omega) = \frac{\text{電源電圧 } E(\text{V}) - \text{LEDにかかる電圧 } V(\text{V})}{\text{LEDに流したい電流 } I(\text{A})}$$

LEDにかかる電圧: データシートでは、「直流順電圧(Typ)」の電圧がそれに相当します。赤色LEDでは約 1.8Vです。

LEDに流したい電流: そのLEDに流したい電流を入れる。そのLEDの最大きょよう電流の半分ぐらいが目安のようです。通常赤色LEDでは 10 (mA) (= 0.001(A)) 以下です。


今、 $E = 3.6(V)$ 、 $V = 1.8(V)$ 、 $I = 0.008(A)$ とすると、上式より

$$\text{電流せいげん抵抗 } R(\Omega) = \frac{3.6 - 1.8}{0.008} = 225 \text{ となり、}$$

今回の回路では $220(\Omega)$ を使っています。

(5-2) 音の鳴るしくみ

(1) 音が聞こえるしくみ

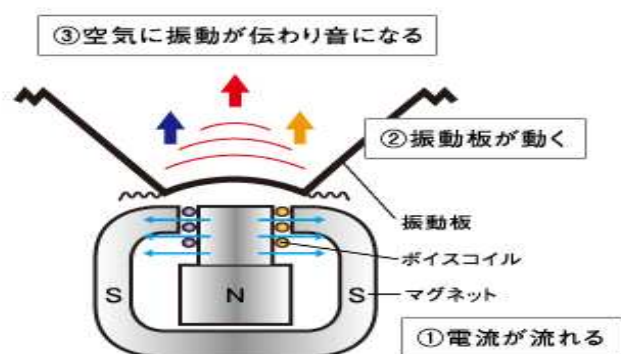

マイコンの中で作られた音の電気信号は、コンデンサーを通してスピーカーに届きます。

そして、音の電気信号がスピーカー内でしんどうを発生させ、そのしんどうが空気に伝わり、音になります。


(2) 音楽のえんそうのしくみ

ある音階の音を出すには、1秒間に周波数と呼ばれる回数にしんどうを行う必要があります。

例えば、最初の「ラ」の音を出すには、高い電圧の状態と低い電圧の状態の繰り返しを1秒間に440回、行います。

音階 周波数(Hz) 各音階と周波数の関係は左のようになります。

音階	周波数(Hz)
ラ	440
ラ#	466
シ	494
ド	523
ド#	554
レ	587
レ#	622
ミ	659
ファ	698
ファ#	740
ソ	784
ソ#	831
ラ	880

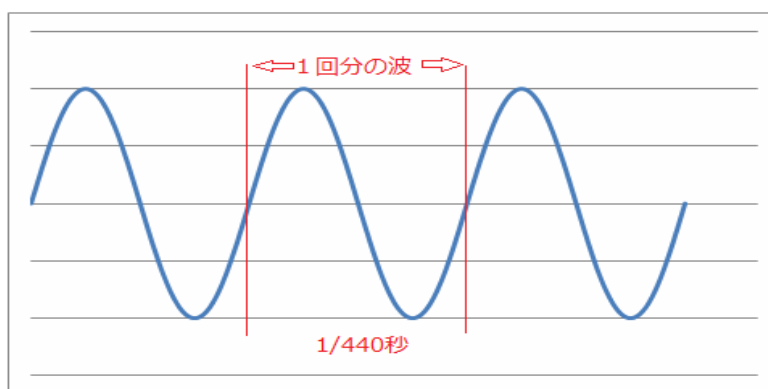

半音上がるごとに 1.06倍ずつ周波数が大きくなります。

スピーカーのつながっているマイコンの端子の内部では、音階に相当する周波数の回数だけ、高い電圧の状態と低い電圧の状態の繰り返しを行っています。

この音階を変えることで、音楽が演奏できます。


(5-3) リモコンで操作できるしくみ

リモコンからは赤外線が出ています。赤外線受光デバイスでは、リモコンから出た赤外線を受光し、キーを押した回数をマイコンに伝えています。ですから、押された回数に応じて色々な動作をします。

ただし、一つ問題があります。

リモコンは、リモコンの違いや押されるキーの違いにより、色々なパターンの信号が出てきます。

このため、赤外線受光デバイスの出力にローパスフィルターという回路を付けています。

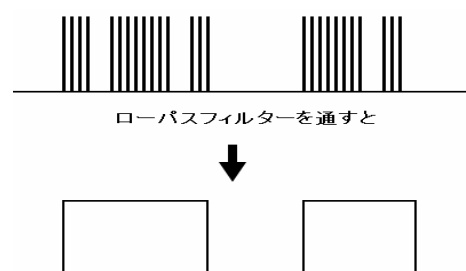

これを入れる事で、どのリモコンを使っても、どのキーを押しても、キーが押されたか、押されていないかしか検知出来ないようにします。

○主催：大野公民館

○共催：キッズワークスクール相馬(アルプス電気 OB)

○協賛：

- ・(株)ワールドパーツ工業 様
- ・(株)スポーツアカデミー相馬 様
- ・ヤマハ音楽教室(阿部道子) 様
- ・アルプス電気寿会有志一同 様

○故障などの連絡：中田まで 携帯 080-1831-3149

アンケートにご協力をお願いします ・は○で囲んで下さい
(1、2年の方は、保護者に記入をお願いします)

- 問1. 年齢は ()才 性別は (・男 ・女)
- 問2. 今回の工作は、
・やさしかった ・ふつうだった ・むずかしかった
- 問3. 今回の作業時間は、
・みじかかった ・ふつうだった ・長かった
- 問4. 今回の作業教室で気がついた点があれば、記入して下さい
- 問5. 今後、行って欲しい作業があれば、記入して下さい

ご協力、ありがとうございました。

アンケートにご協力をお願いします ・は○で囲んで下さい
(1、2年の方は、保護者に記入をお願いします)

- 問1. 年齢は ()才 性別は (・男 ・女)
- 問2. 今回の作業は、
・やさしかった ・ふつうだった ・むずかしかった
- 問3. 今回の作業時間は、
・みじかかった ・ふつうだった ・長かった
- 問4. 今回の作業教室で気がついた点があれば、記入して下さい
- 問5. 今後、行って欲しい作業があれば、記入して下さい